

Fișă laborator 1 - online

ID =43

1.a) Verificarea legii lui Ohm


$R_{1\text{ calc}} = 5,3\text{K}\Omega$ $R_{1\text{ ales}} = 4,7\text{K}\Omega$ $\text{tol.} = 5 \text{ [%]}$ $U_1 = 5\text{V}$ $I_1 = 1,06\text{mA}$

$$R_1 = U_1 / I_1 = 5\text{V} / 1,06 \cdot 10^{-3}\text{A} = 4,7169 \cdot 10^3 \Omega = 4,7169 \text{ K}\Omega$$

Citire codul culorilor: cifra 1 = galben[4]

cifra 2 = mov[7]

cifra 3 = rosu[10^2]

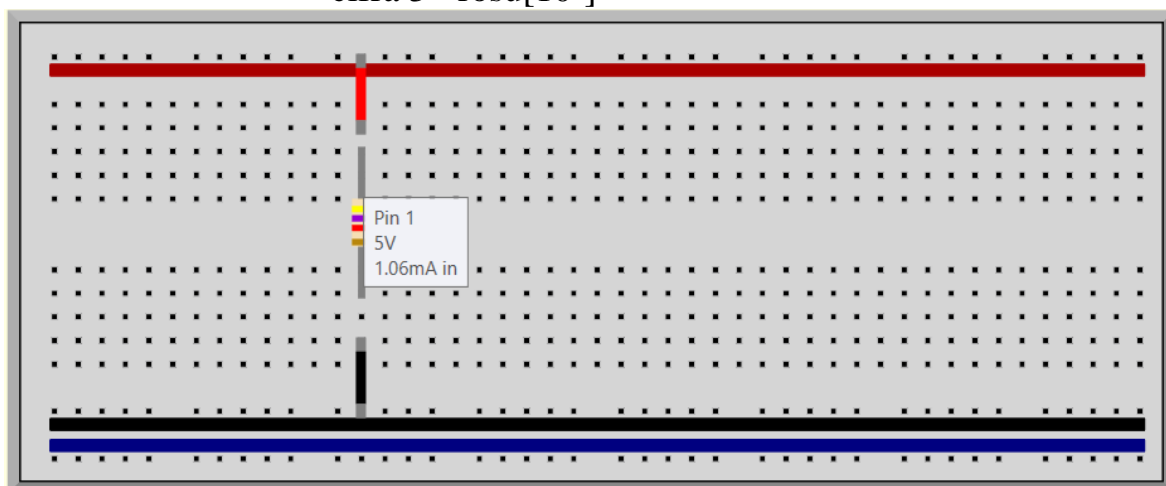


$R_{2\text{ calc}} = 90\Omega$ $R_{2\text{ ales}} = 100\Omega$ $\text{tol.} = 5 \text{ [%]}$ $U_2 = 5\text{V}$ $I_2 = 50\text{mA}$

$$R_2 = U_2 / I_2 = 5\text{V} / 50 \cdot 10^{-3}\text{A} = 0,1 \cdot 10^3 \Omega = 100\Omega$$

Citire codul culorilor: cifra 1 = maro[1]


cifra 2 = negru[0]

cifra 3 = maro[10^1]

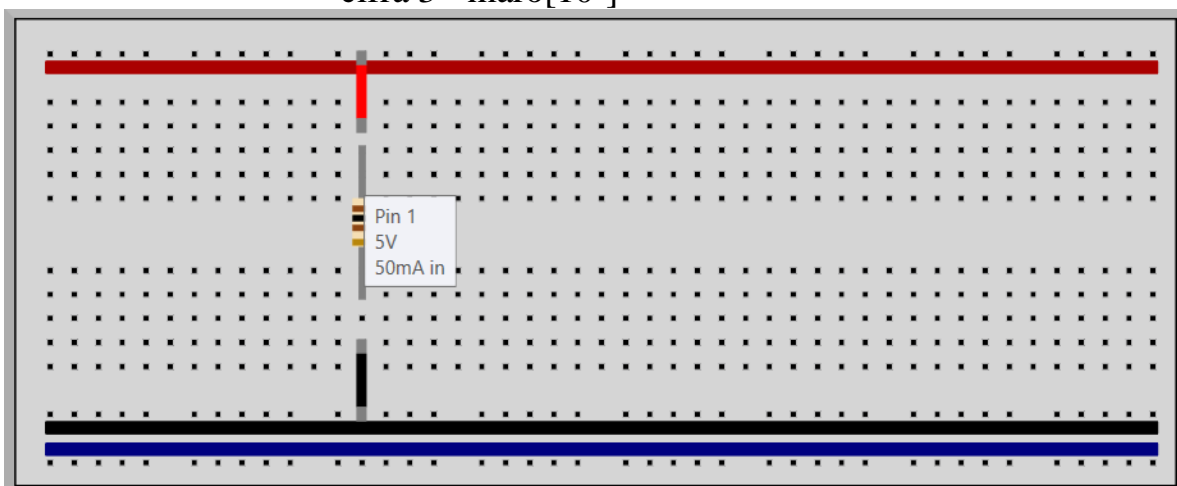

2

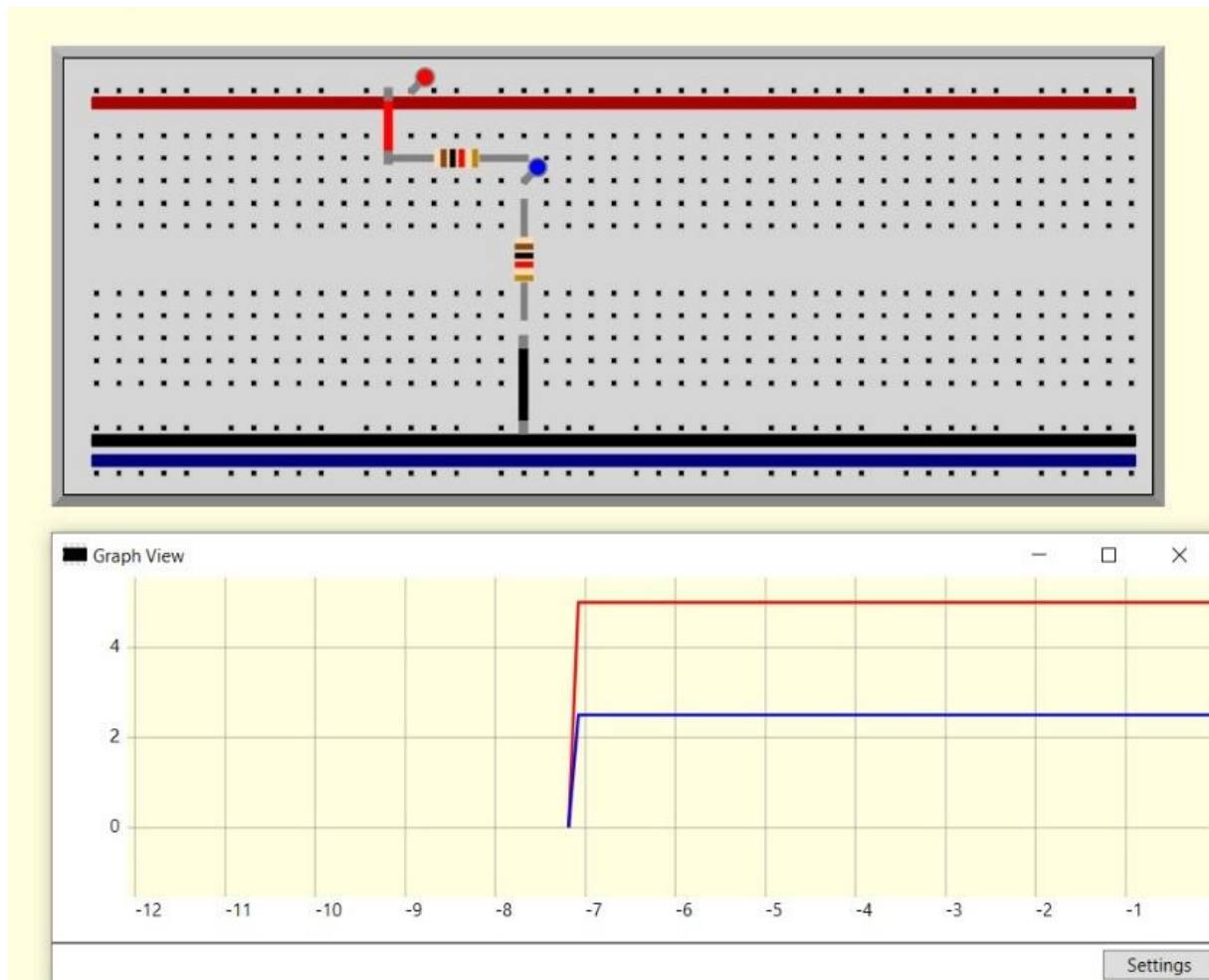2a) Divizor de tensiune format cu două rezistențe cu $R_1=R_2=1\text{K}\Omega$



$$C_Y=2\text{V/div} \quad N_{YA}=2.5\text{div} \quad N_{YB}=1.25\text{div}$$

2b) Divizor de tensiune format cu două rezistențe funcție de ID

$$R_{11 \text{ calc}}=430\Omega \quad R_{21 \text{ calc}}=1075\Omega \quad R_{12 \text{ calc}}=8,46\text{k}\Omega \quad R_{22 \text{ calc}}=7,25\text{k}\Omega$$



$$R_{11 \text{ ales}}=470\Omega \quad R_{21 \text{ ales}}=1000\Omega \quad R_{12 \text{ ales}}=10\text{k}\Omega \quad R_{22 \text{ ales}}=6,8\text{k}\Omega$$

$$U_{A1}=5 \quad U_{B1}=3,4 \quad \frac{U_{B1}}{U_{A1}}=3,4/5=0,68$$

$$\frac{R_{21}}{R_{11}+R_{21}}=1000/(470+1000)=0,6802$$

$$U_{A2}=5\text{V} \quad U_{B2}=2,02 \quad \frac{U_{B2}}{U_{A2}}=2,02/5=0,404$$

$$\frac{R_{22}}{R_{12}+R_{22}}=6,8*10^3/(10+6,8)*10^3=0,4047$$

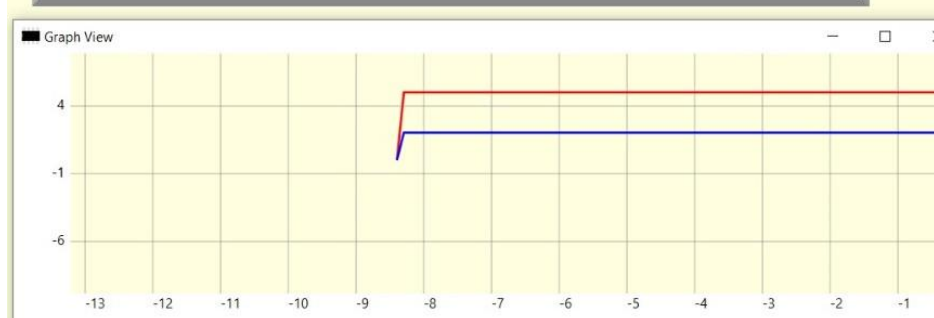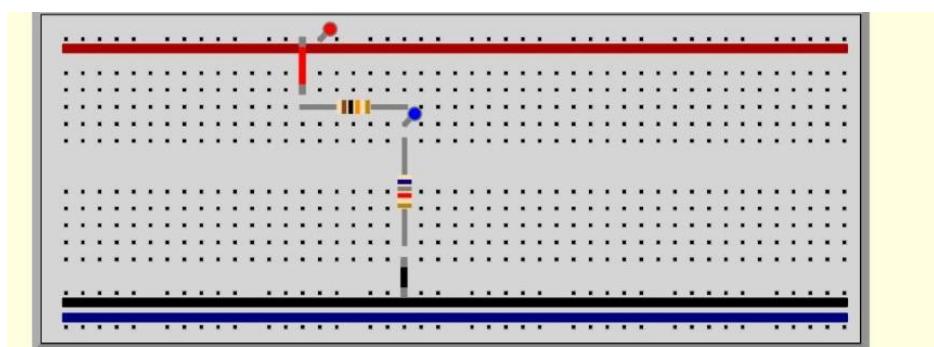set 2: $C_Y = 5$ $N_{YB}=0,404$
$$R_{3 \text{ ales}} = 6,8 \text{ k}\Omega$$

cifra 2 = gri [8] cifra 3 = rosu [10²]

R₃: tol = 5 [%] cifra 1 = albastru[6]
 cifra 2 = gri[8]
 cifra 3 = rosu [10²]


$$U_A=5V \quad U_B= 2,88 V \quad U_C=1,44V$$

$$\left\{ \frac{U_B}{U_A} \right\}_{mas} = 0,576$$

$$\left\{ \frac{U_B}{U_A} \right\}_{calc} = (R_2+R_3)/(R_1+R_2+R_3) = (6,8+6,8)/(10+6,8+6,8) = 13,6/23,6 = 0,576$$

$$\left\{ \frac{U_2}{U_A} \right\}_{mas} = (U_B-U_C)/U_A = (2,88-1,44)/5 = 1,44/5 = 0,288$$
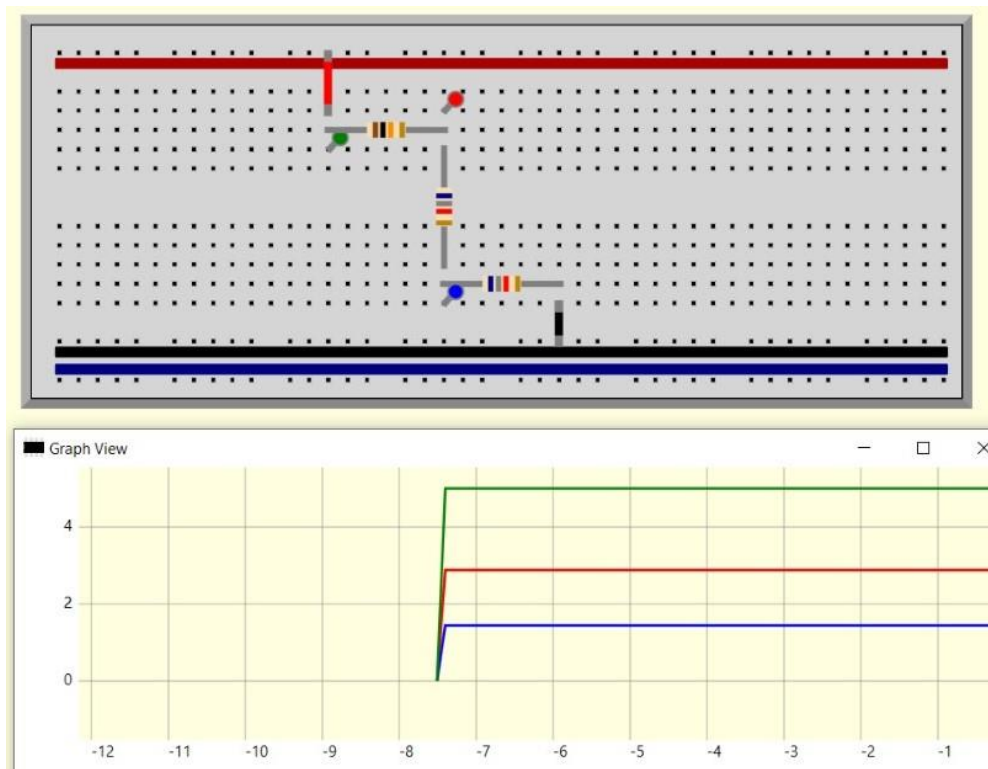
$$\left\{ \frac{U_2}{U_A} \right\}_{calc} = R_2/(R_1+R_2+R_3) = 6,8/(10+6,8+6,8) = 6,8/23,6 = 0,288$$



$$C_Y = 2$$

$$N_{YA} = 2,5$$

$$N_{YB} = 1,44$$

$$N_{YC} = 0,72$$


3. Realizarea unor circuite date pe placa de test

$$R_{1 \text{ calc}} = 4,3 \text{ k}\Omega$$

$$R_{1 \text{ ales}} = 4,7 \text{ k}\Omega$$

$$R_{2 \text{ calc}} = 10,750 \text{ k}\Omega$$


$$R_{2 \text{ ales}} = 10 \text{ k}\Omega$$

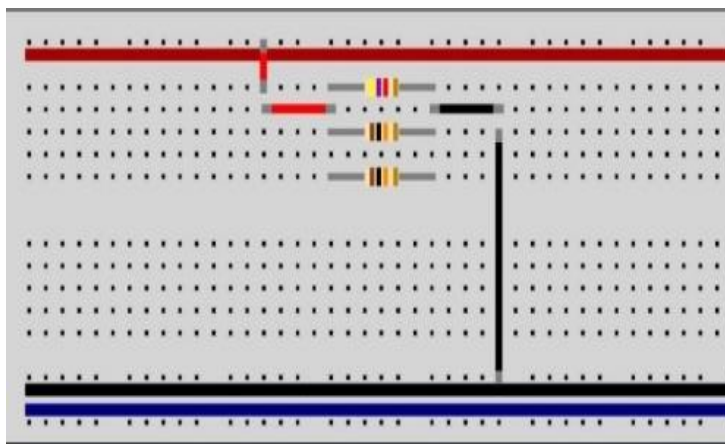

circuit 1

$$R_{AB \text{ calc}} = 2,422 \text{ k}\Omega$$


$$R_{AB \text{ mäs}} = 2,427 \text{ k}$$

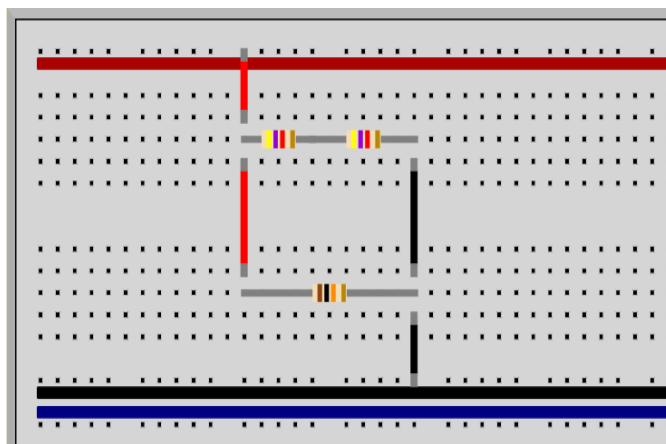

circuit 2

$$R_{AB \text{ calc}} = 4,8453 \text{ k}\Omega$$


$$R_{AB \text{ mäs}} = 4,85004 \text{ k}\Omega$$

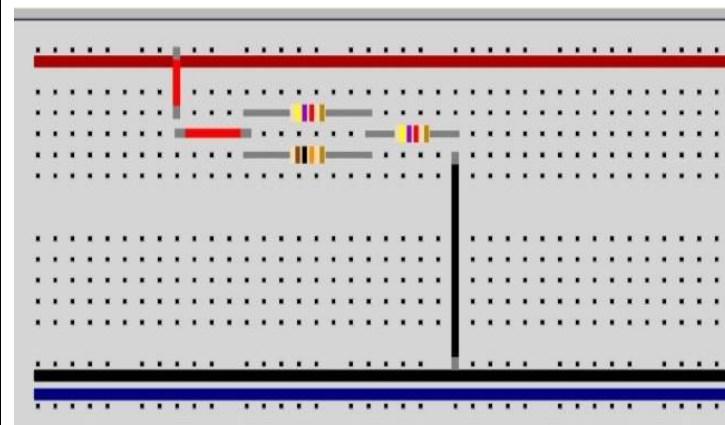

circuit 3

$$R_{AB \text{ calc}} = 7,8927 \text{ k}\Omega$$

$$R_{AB \text{ mäs}} = 7,8972 \text{ k}\Omega$$

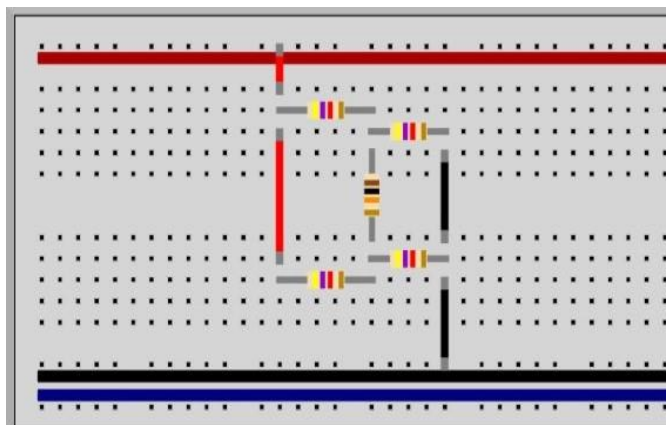

circuit 4

$$R_{AB \text{ calc}} = 4,7 \text{ k}\Omega$$

$$R_{AB \text{ mäs}} = 4,699 \text{ k}\Omega$$

4. Proiectarea și realizarea unor circuite rezistive pe placa de test

$$R_{1 \text{ ales}} = 4,7 \text{ k}\Omega$$


$$R_{2 \text{ ales}} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_{AB1 \text{ dorit}} = 4300 \Omega = 4,3 \text{ k}\Omega$$


$$R_{AB2 \text{ dorit}} = 13\,760 = 13,76 \text{ k}\Omega$$

$$R_{AB3 \text{ dorit}} = 24\,080 = 24,08 \text{ k}\Omega$$

schema proiectată:

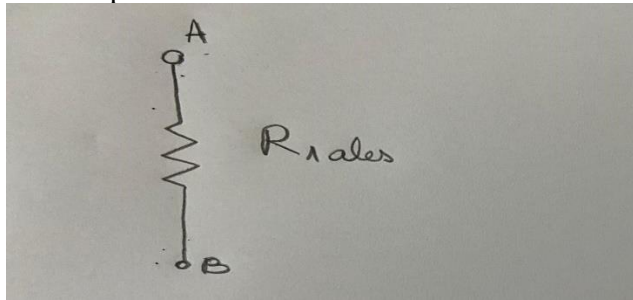

realizarea pe placa de test:

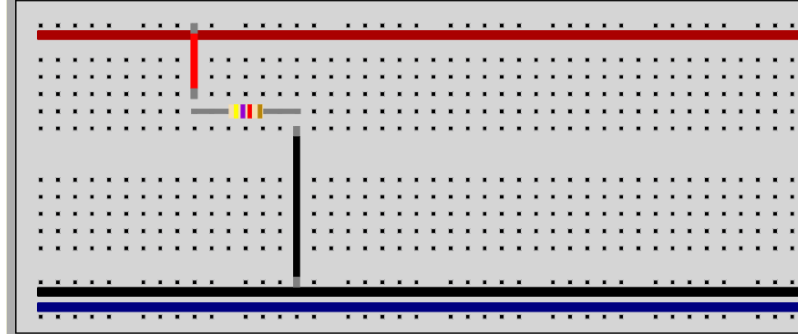

circuit 1


$$R_{AB1 \text{ calc}} = 4,7 \text{ k}\Omega$$

$$R_{AB1 \text{ mäs}} = 4,716 \text{ k}\Omega$$


$$\varepsilon = \frac{R_{AB1 \text{ mäs}} - R_{AB1 \text{ dorit}}}{R_{AB1 \text{ dorit}}} * 100$$

$$\varepsilon = 9,6744$$

schema proiectată:

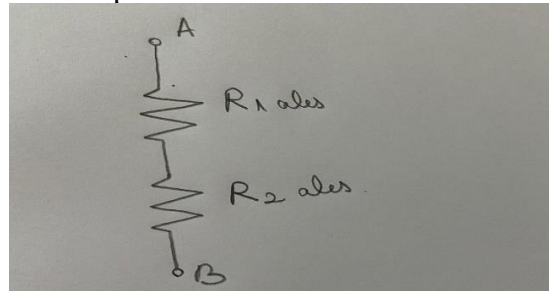

realizarea pe placa de test:

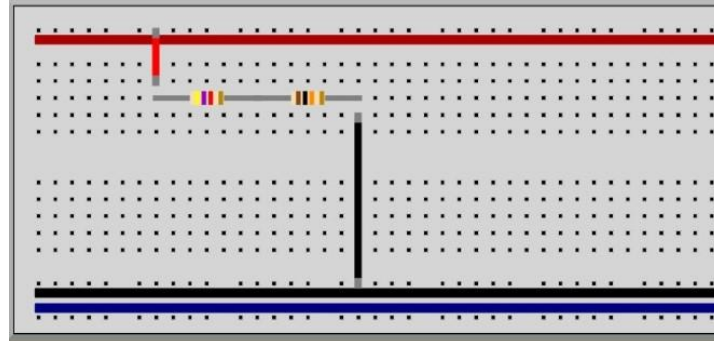

circuit 2


$$R_{AB2 \text{ calc}} = 14,7 \text{ k}\Omega$$

$$R_{AB2 \text{ mäs}} = 14,6999 \text{ k}\Omega$$


$$\varepsilon = \frac{R_{AB2 \text{ mäs}} - R_{AB2 \text{ dorit}}}{R_{AB2 \text{ dorit}}} * 100$$

$$\varepsilon = 6,8306$$

schema proiectată:

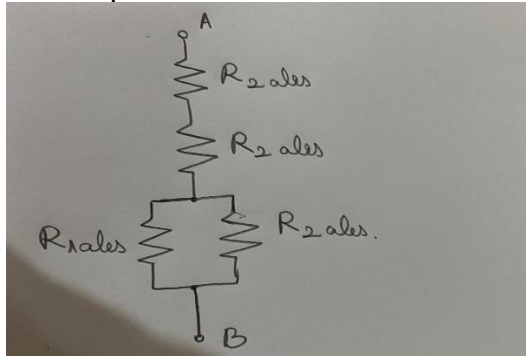

realizarea pe placa de test:

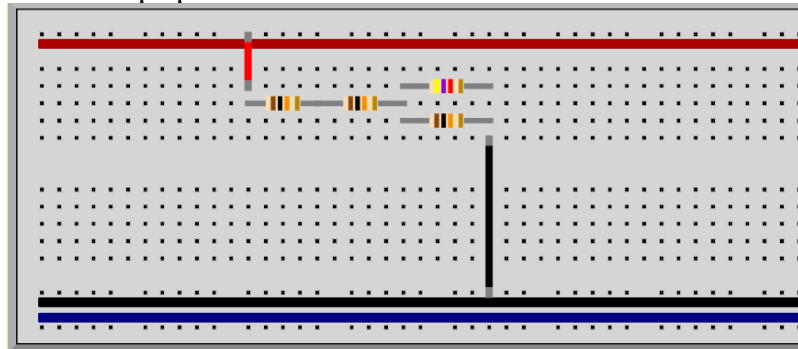

circuit 3

$$R_{AB3 \text{ calc}} = 23,197 \text{ k}\Omega$$

$$R_{AB3 \text{ mäs}} = 23,197 \text{ k}\Omega$$

$$\varepsilon = \frac{R_{AB3 \text{ mäs}} - R_{AB3 \text{ dorit}}}{R_{AB3 \text{ dorit}}} * 100$$

$$\varepsilon = -3,6669$$

